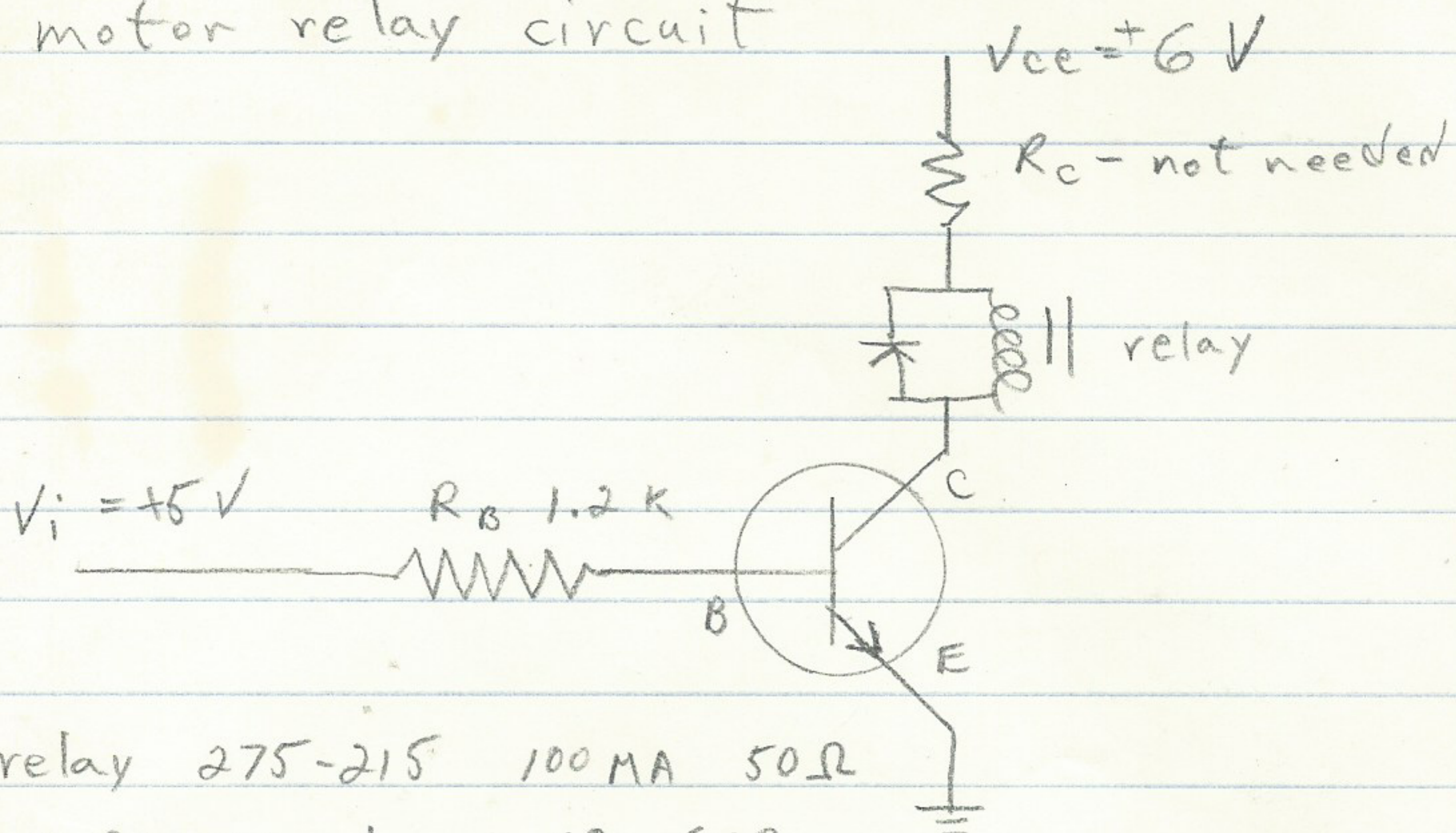


motor relay circuit



1 relay 275-215 100 MA 50Ω

1 MPSA20 $h_{FE} = 60 - 600$

1 Diode 1N4149

1 $R_B = 1.2 K$

1 $R_c = 10 \Omega$ (not needed)

1 Load: Relay 50Ω 100 MA

2 Supply voltage: +6V

3 Transistor: MPSA20 $h_{FE} = 60 - 600$

4 $R_c = \frac{6 - 5}{.1} = \frac{1}{.1} = 10 \Omega$ $V_L = 50 \times .1 = 5V$

7 Collector current = 100 MA

8 Base current = $\frac{2 \times .1}{60} = \frac{.2}{60} = .0033 \text{ amps}$

9 Base resistor $\frac{5 - .7}{.0033} = 1303 = 1.2 K$